

学習問題

かん電池と豆電球を導線でどのようにつなぐと、明かりがつくのでしょうか。

月 日  
( )組  
名前( )

しゅちょう (けっかからいえること。問題の答え)

わたし、ぼくは、「しゅちょう」  
と考えました。

どうしてかというと、「けっか  
のせつめい」だからです。

けっか

明かりがついた時



明かりがつかなかった時



けっかのせつめい